



1. Find the node voltages  $V_1$  and  $V_2$

$$\boxed{V_1 = 26.3V}$$

$$\boxed{V_2 = 10.4V}$$

←  
SOLVING  
NODAL

$$V_1: I_1 = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_3} + \frac{V_1 - V_2}{R_4}$$

$$3 = V_1 \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{120} + \frac{1}{68} \right) - V_2 \left( \frac{1}{120} + \frac{1}{68} \right)$$

$$0.123 V_1 - 0.023 V_2 = 3 \quad (1)$$

$$V_2: I_2 = \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_2 - V_1}{R_3} + \frac{V_2 - V_1}{R_4}$$

$$0.5 = -V_1 \left( \frac{1}{120} + \frac{1}{68} \right) + V_2 \left( \frac{1}{12} + \frac{1}{120} + \frac{1}{68} \right)$$

$$-0.023 V_1 + 0.106 V_2 = 0.5 \quad (2)$$

2. Find  $V_{R3}$  (polarity as shown)

$$V_{R3} = V_1 - V_2 = \boxed{15.9V}$$

3. Find  $I_4$  (direction as shown)

$$I_4 = \frac{V_1 - V_2}{R_4} = \frac{26.3V - 10.4V}{68\Omega} = \boxed{234mA}$$

4. Find the power *delivered* by source I1

$$P_{I_1} = (I_1)(V_1) = (3A)(26.3V) = \boxed{78.9W}$$

5. Find the power absorbed by  $R_2$

$$P_{R_2} = \frac{(V_2)^2}{R_2} = \frac{(10.4V)^2}{12\Omega} = \boxed{9.01W}$$